


# آزمایشگاه مدارمنطقی و معماری کامپیوتر مقدمه ای بر مدارمنطقی و نرم افزار پروتئوس

مهسا غلامی گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده فنی،دانشگاه گیلان

## سومین پیادهسازی در پروتئوس

#### نیم جمع کننده:


Х	у	S	С
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

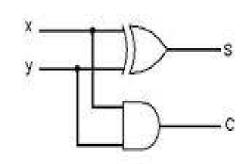

دیاگر ام مدار منطقی نیم جمع کننده

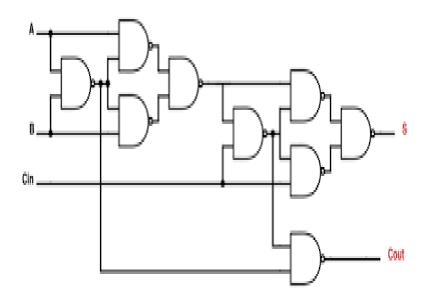
#### چهارمین پیادهسازی در پروتئوس

پیادهسازی تمام جمع کننده با گیت های دیگر:گیت NAND



### پنجمین پیادهسازی در پروتئوس


مالتی پلکسر ۲:۱

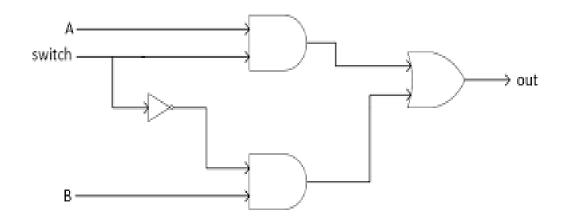

#### ششمین پیادهسازی در پروتئوس


شمارنده در منطق دیجیتال و محاسبات، دستگاهی است که تعداد دفعاتی که یک رویداد یا فرایند خاص رخ داده است را ذخیره می کند.

#### شمارنده دوبیتی با JK فلیپ فلاپ:

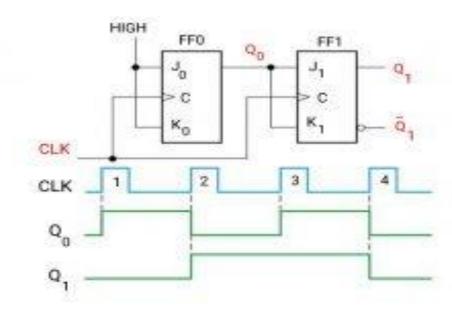

### هفتمین پیادهسازی در پروتئوس

#### :BCD to 7segment

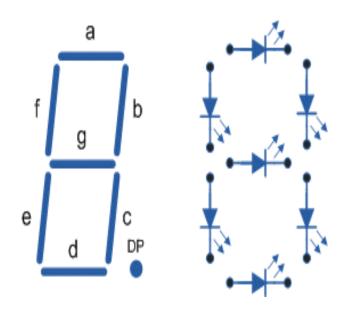



پایان